# Modular Recon Drone

# **Dokumentation**

Matthias Haselmaier, B.Sc. und Andreas M. Brunnet, B.Sc.

# **Table of Contents**

Vorwort	1
Architektur	1
Hardware	1
Main Control Unit	1
Motor Controller.	
Kameramodul	2
Bildschirm	3
Stromversorgung	3
Schaltplan und PCB	4
Software	4
Main Control Unit	4
Motor Controller	
Android App	5
Ausblick	5
Glossar	5
Ouellen	5

### Vorwort

# **Architektur**

## Hardware

#### **Main Control Unit**

Die MCU ist die Hauptkontrolleinheit.

#### **Motor Controller**

Um die beiden Motoren anzusteuern, wurde ein ATTiny25 Mikrocontroller pro Motor verwendet. Über das TWI wird den beiden Mikrocontrollern die gewüschte Richtung und Geschwindigkeit von der MCU mitgeteilt. Sie werden über die Adressen 0x01 und 0x02 angesprochen. Auf Abbildung [fig:attiny25\_pinout] sind die Pins für die Takt- (*SCL*) und Datenleitung (*SDA*) des TWIs gezeigt. Die ATTinys erwarten ein Byte, in dem die Richtung und die Geschwindigkeit kodiert sind.



Abbildung 1. ATTiny25 Pinout

Das höchstwertige Bit kodiert die Richtung. Wird eine 0 empfangen, wird der Pin DIR0 auf HIGH gesetzt und der Pin DIR1 auf LOW gesetzt. Wird eine 1 empfangen, wird enstprechend Pin DIR0 auf LOW und Pin DIR1 auf HIGH gesetzt. Diese beiden Pins sind nie zeitgleich HIGH. Durch die unteren sieben Bit des empfangenen Bytes wird die Geschwindigkeit in Prozent angegeben. Intern betreiben die Mikrocontroller hiermit eine Pulsweitenmodulation, welche 127 Schritte unterstützt. Dieses Signal wird über den Pin PWM ausgegeben. Zwischen den ATTinys und dein Motoren wurde eine H-Brücken eingebaut, um die Motoren mit 11.1V betreiben zu können. Wie die beiden Mikrocontroller über die H-Brücke mit den beiden Motoren verbunden ist, ist auf Abbildung [fig:motor\_controller\_schematic] gezeigt.

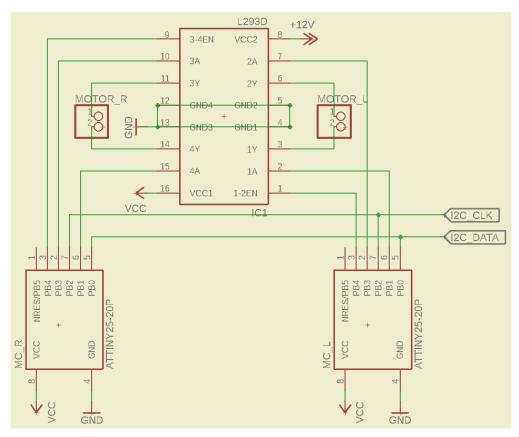


Abbildung 2. Schaltplan der Motorsteuerung

Der Programmcode für beide Mikrocontroller ist identisch. Die Adresse für das TWI wird über das Define-Flag address gesetzt werden. Um das Kompilieren des Programms für die beiden Mikrocontroller zu erleichtern, wurde ein Makefile erstellt. Durch den make Befehl werden die Programm der beiden Mikrocontroller gebaut. Durch make flash\_L und make flash\_R wird entsprechend das Programm für die linke und rechte Motorsteuerung auf die Mikrocontroller geschrieben. Damit das Kompilieren und Programmieren der ATTinys funktioniert, müssen die AVR-Entwicklungstools avr-gcc, avr-objcopy und avrdude installiert sein. Bevor die Programme auf die Mikrocontroller geschrieben werden können, muss sichergestellt werden, dass der Port des Programmers richtig gesetzt ist. Hierzu kann das -P-Flag des avrdude-Befehls angepasst werden. Je nachdem, welche Programmer verwendet wird, muss auch das -c-Flag angepasst werden. In der aktuellen Version wird davon ausgegangen, dass mit einem AVRISP programmiert wird (siehe [arduino\_programmer]).

### Kameramodul

Das Kameramodul basiert auf dem OV7725 VGA Sensor von Omnivision.

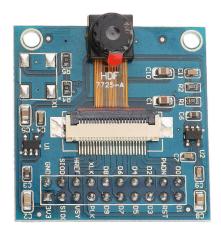


Abbildung 3. Kameramodul OV7725

#### **Bildschirm**

Verwendung findet ein monochromes OLED-Display mit einer Auflösung von 128x64 Pixel. Dieses basiert auf dem verbreiteten SSD1306 Controller.



Abbildung 4. Oled Diplay 128x64, SSD1306

Das Display wird hierbei über einen TWI-Bus angebunden. Entsprechend Pinout setzt sich wie folgt zusammen:

• GND: Ground, Masse

• VCC: Spannung, 3,3V - 5V

• SDL: TWI, Datenleitung

• SCL: TWI, Taktleitung

### Stromversorgung

Im gesamten Projekt werden drei Versorgungsspannungen benötigt: 3.3V für das Kameramodul, 5V für die MCU und die Motorsteuerung und bis zu 12V für die Motoren. Auf Abbildung [fig:powersupply] wird gezeigt, wie die einzelnen Versorgungsspannungen von der Batterie erhalten werden.

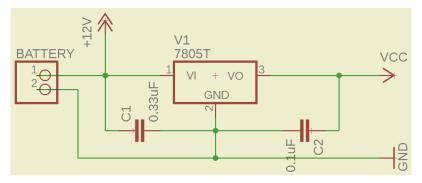


Abbildung 5. Stromversorgung

Die Motoren werden direkt mit der Batteriespannung betrieben. Um die 5V für die MCU und die Motorsteuerung zu erhalten, wurde der Spannungsregler 7805 verwendet. Er benötigt mindest 7V als Eingangspannung, um 5V als Ausgungsspannung zu erzeugen. Um ein Schwanken der Betriebsspannungen zu vermeiden wurden Kondensatoren vor dem Ein- und Ausgang des Spannungsreglers platziert. Die für das Kameramodul nötigen 3.3V werden von der MCU erzeugt. Bei der Realisierung dieses Projektes wurde sich für einen 3-Zellen LiPo-Akku entschieden, wodurch 11.1V als Batteriespannung anliegen.

## Schaltplan und PCB

Zu Beginn des Projekts wurden die einzelnen Komponenten auf einem Breadboard verkabelt und getestet und anschließend auf einer Lochrasterplatine in einem Prototypen verlötet. Dieser Prototyp ist auf Abbildung [fig:prototyp] zu sehen.

[fig:prototyp] | lochrasterplatine.png

Abbildung 6. Lochrasterplatine

Nachdem die Funktionalität des Aufbaus der Hardware verifiziert wurde, wurde ein PCB mit der Eagle Software von Autodesk designed (siehe [eagle]). Die Eagle-Projektdateien sind im Ordner schematic\_and\_pcb zu finden. Anschließend wurde JLCPCB (siehe [jlcpcb]) mit der Fertigung des PCBs beauftragt. Das fertig bestückte PCB ist in Abbildung [fig:pcb] gezeigt.

[fig:pcb] | pcb.png

Abbildung 7. Fertige bestücktes PCB

## **Software**

#### **Main Control Unit**

**Motor Data** 

Camera Data

**Status Information** 

#### **Motor Controller**

Die Motorcontroller basieren auf Atmel Attiny 25-20.

# **Android App**

# **Ausblick**

# Glossar

#### **TWI**

Two Wire Interface (bekannt als i<sup>2</sup>c), zweiadriger Master-Slave Bus

#### **MCU**

Main Control Unit

#### **PCB**

Printed Ciruit Board

# Quellen

- [u8g2] Graustufenbildschirm Bibliothek: https://github.com/olikraus/u8g2
- [u8g2\_esp] esp idf wrapper: https://github.com/nkolban/esp32-snippets/tree/master/hardware/displays/U8G2
- [esp\_cam] esp idf Kamera Bibliothek: https://github.com/igrr/esp32-cam-demo.git
- [arduino\_programmer] Arduino Uno als Programmer: https://create.arduino.cc/projecthub/arjun/programming-attiny85-with-arduino-uno-afb829
- [eagle] https://www.autodesk.co.uk/products/eagle/overview